

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JULIANA APARECIDA BORGES
MARIA CLARA MIRANDA DE SÁ

RELATÓRIO 08

Portas Lógicas

MINAS GERAIS
2022

INTRODUÇÃO

Neste relatório iremos retratar sobre os circuitos digitais usando as principais portas lógicas(AND, NOT, NOR, NAND, OR). Além disso, utilizamos transistores para realizar a montagem dos circuitos, componente importante para o estudo de circuitos, bem como suas características. Por fim analisaremos seu comportamento usando as leds e as chaves para verificar a tabela verdade de cada porta lógica.


DESENVOLVIMENTO

Atividade: Tivemos que testar as portas lógicas AND, NAND, OR, NOR e NOT. Usamos o protoboard, os fios e as portas. Começamos ligando primeiro o protoboard para verificar se as LEDs estavam funcionando, em seguida testamos uma porta lógica de cada vez. Abaixo os testes de cada porta lógica:


Obs.: Conectamos o circuito no led 4 (L4).

AND


CASO 00

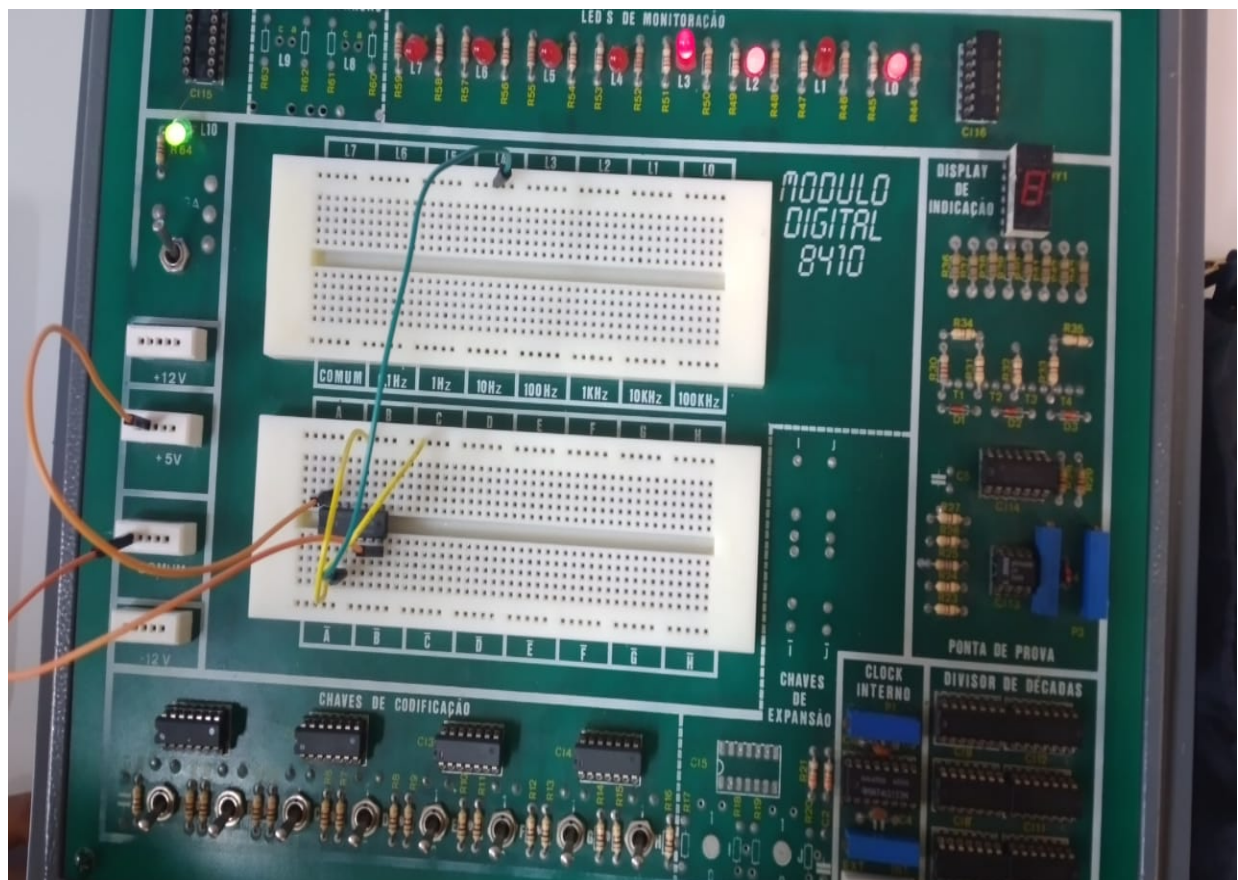


CASO 01

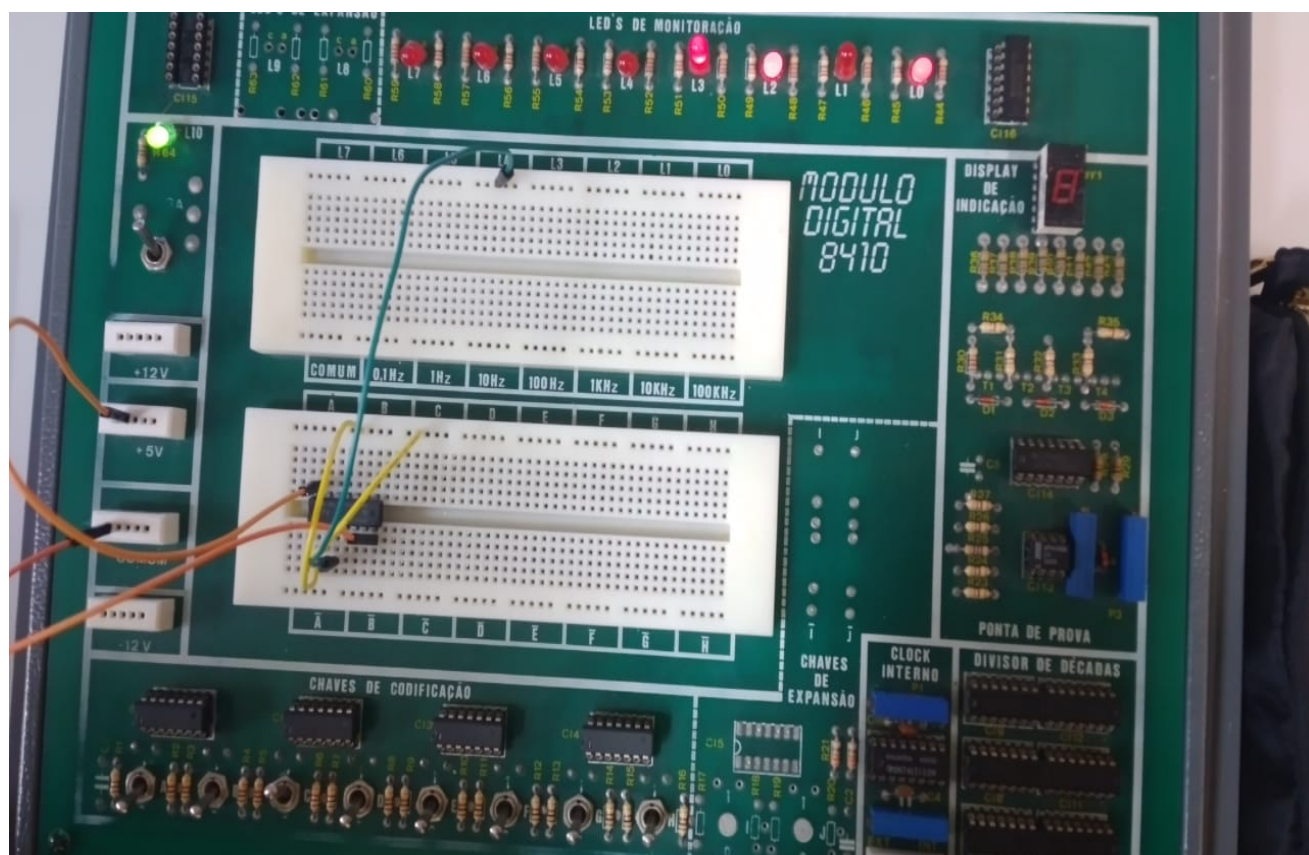

CASO 10

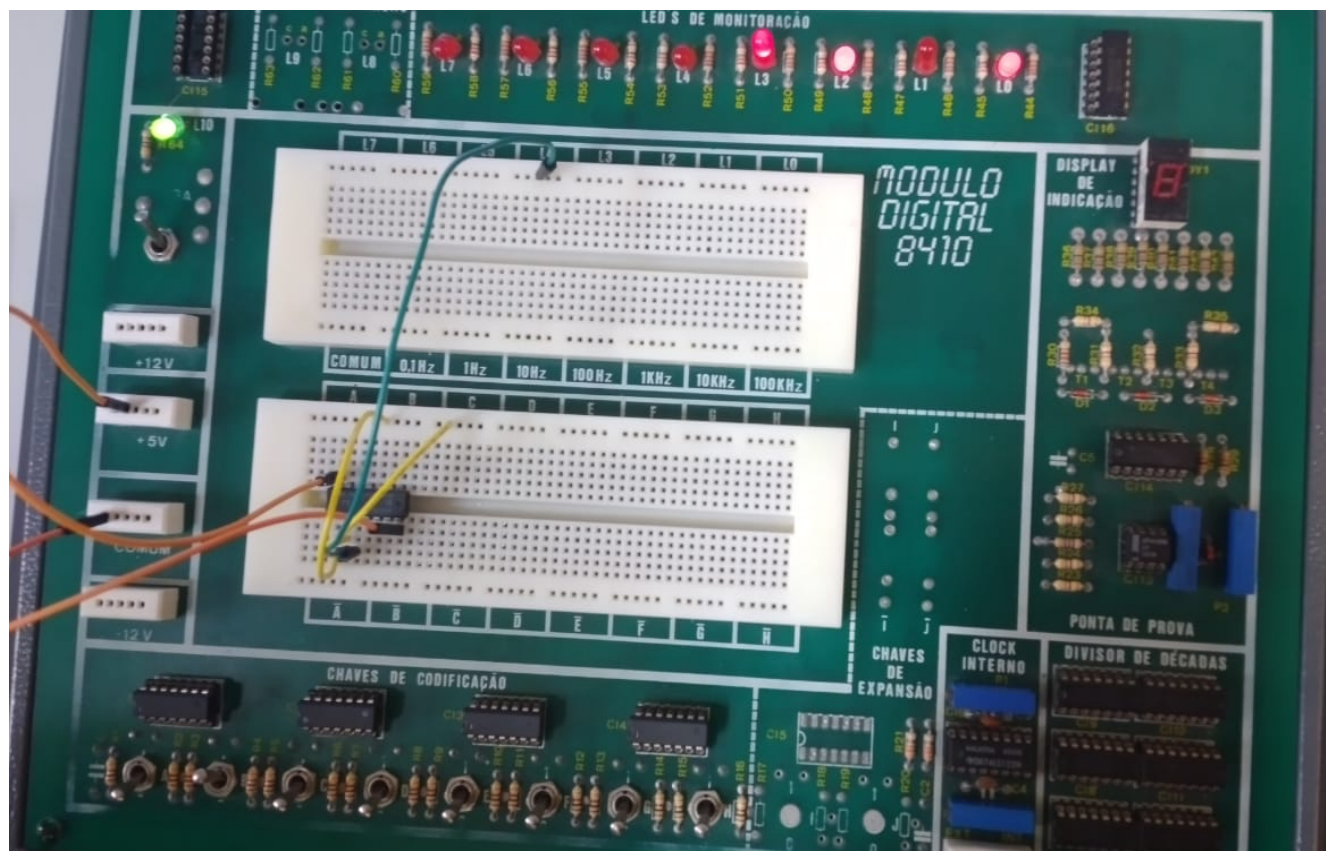


CASO 11

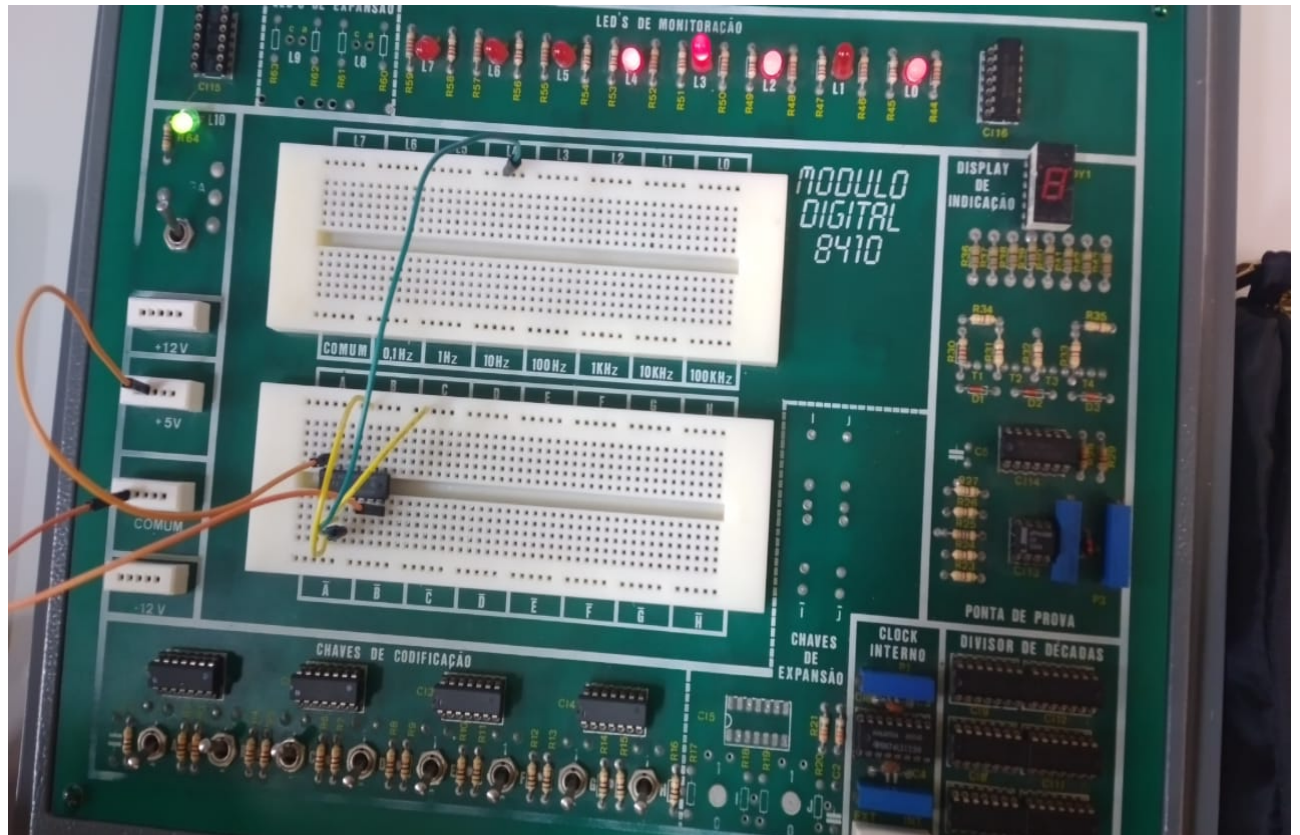


NAND


CASO 00

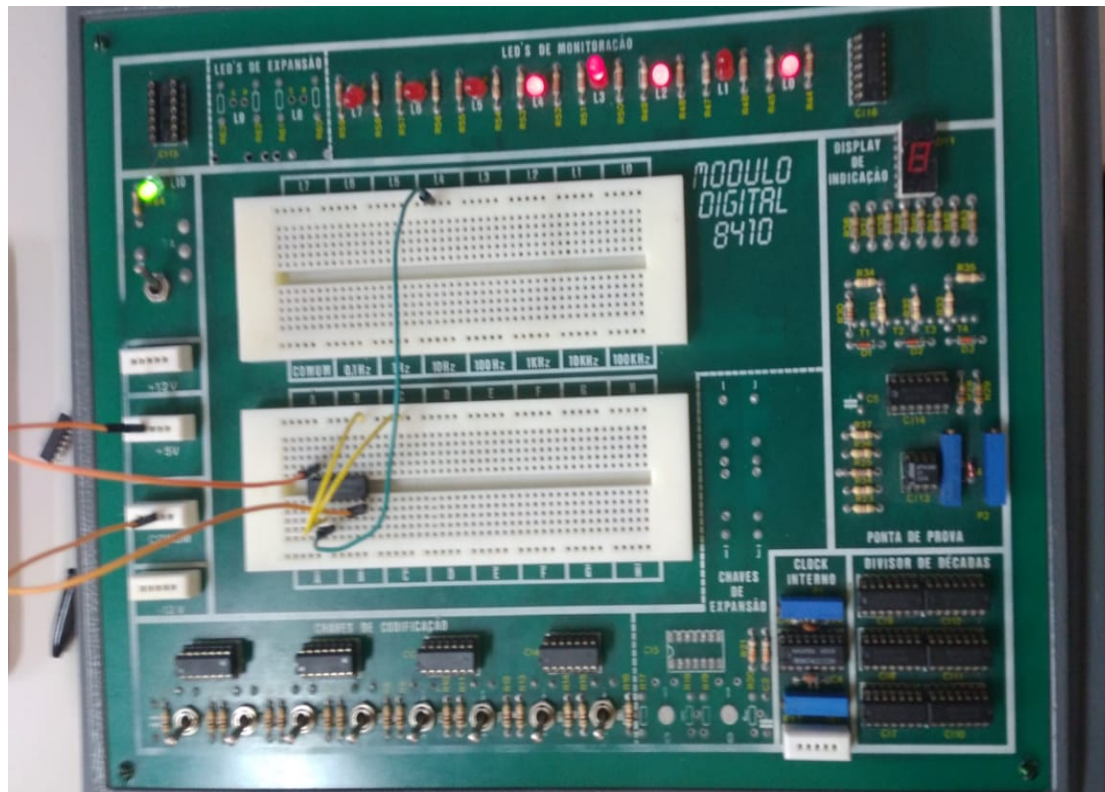


CASO 01

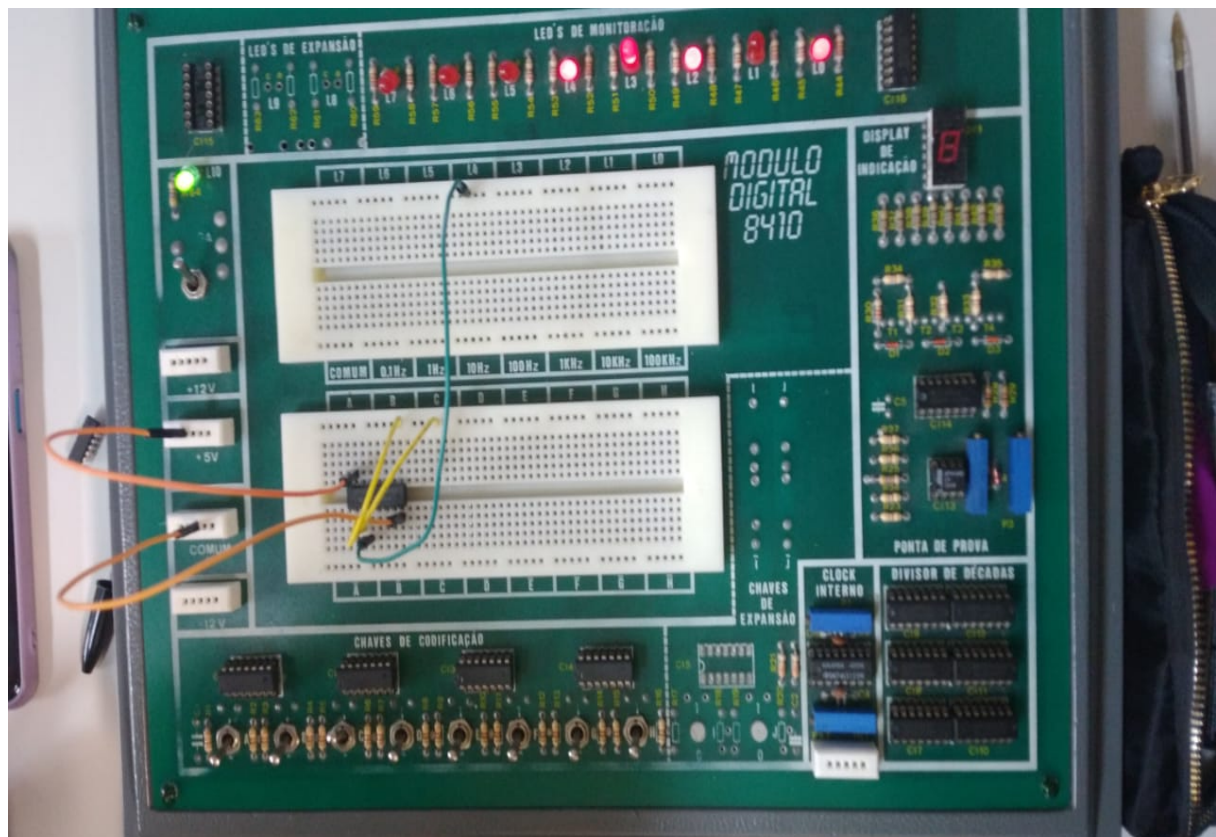

CASO 10

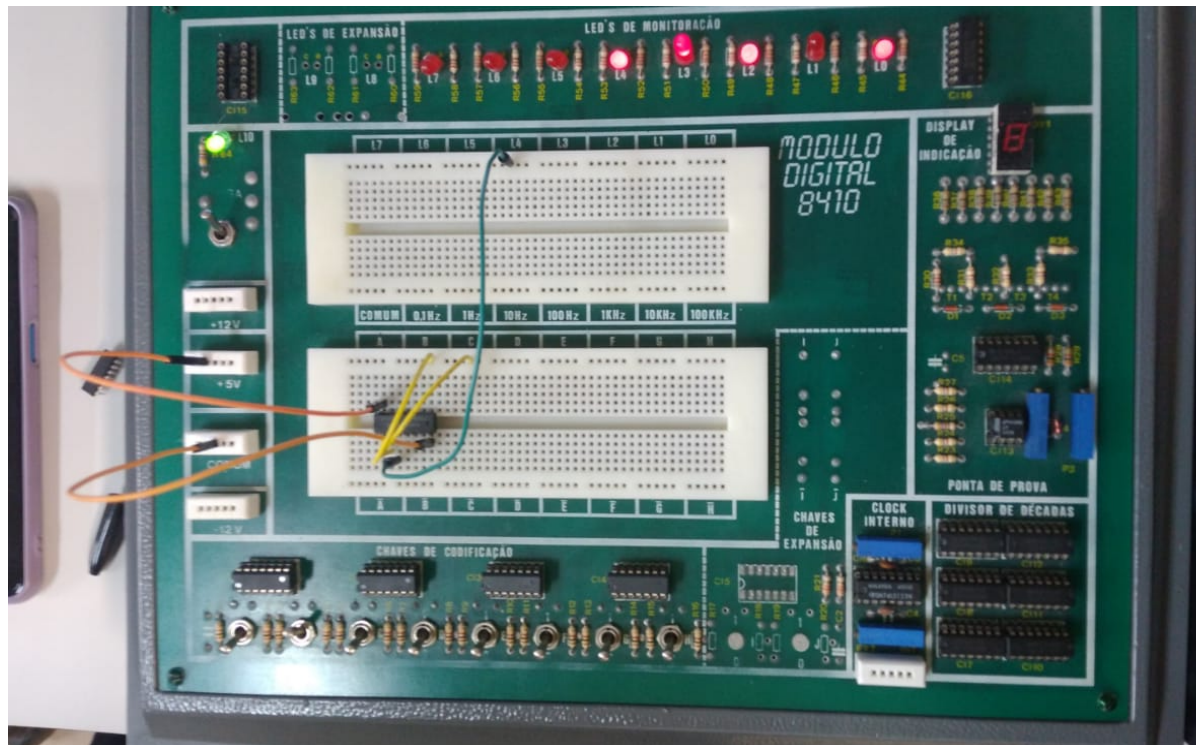


CASO 11

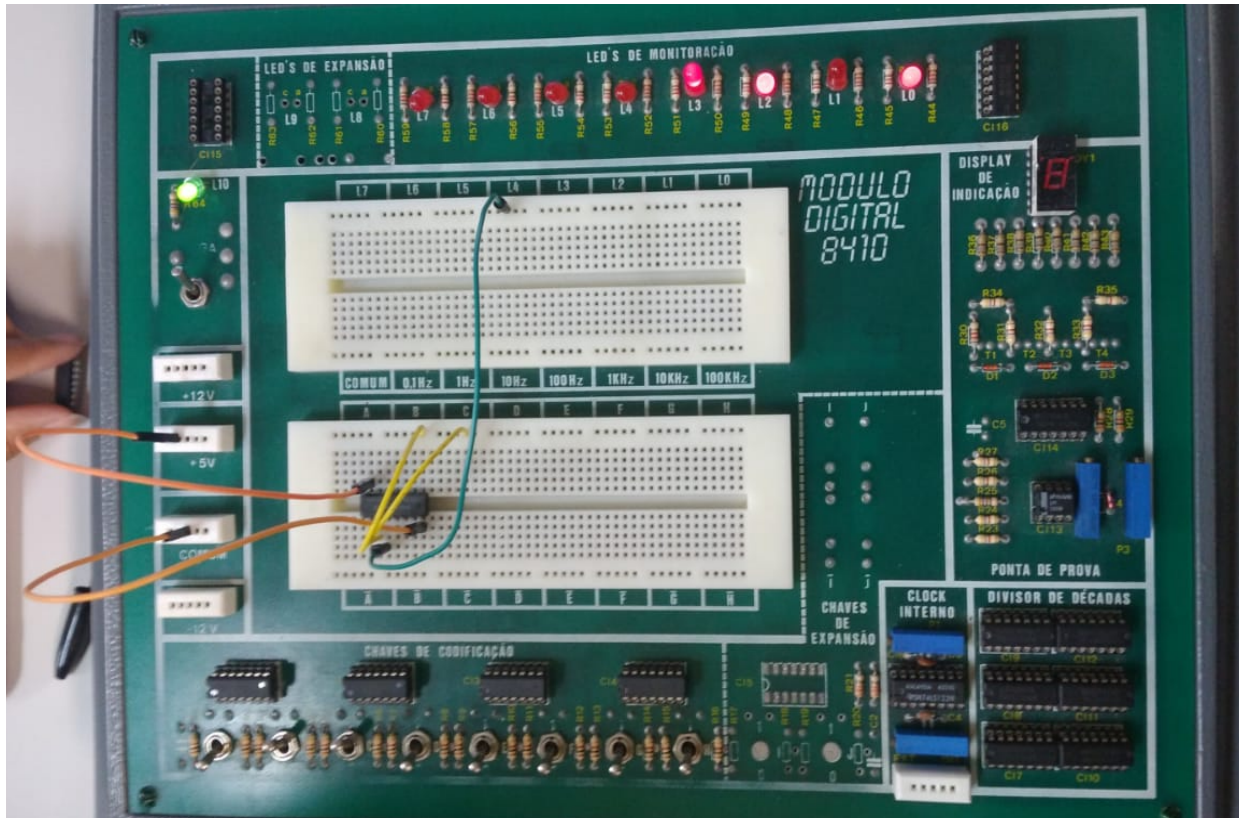


OR


CASO 00

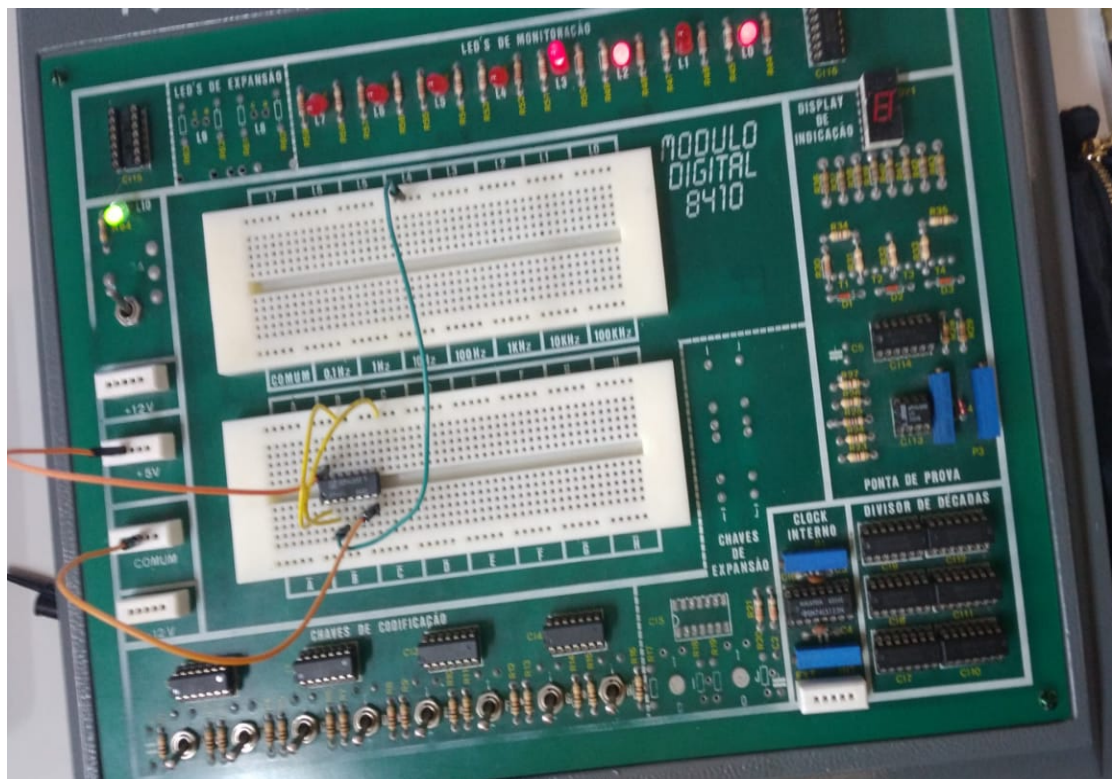


CASO 01

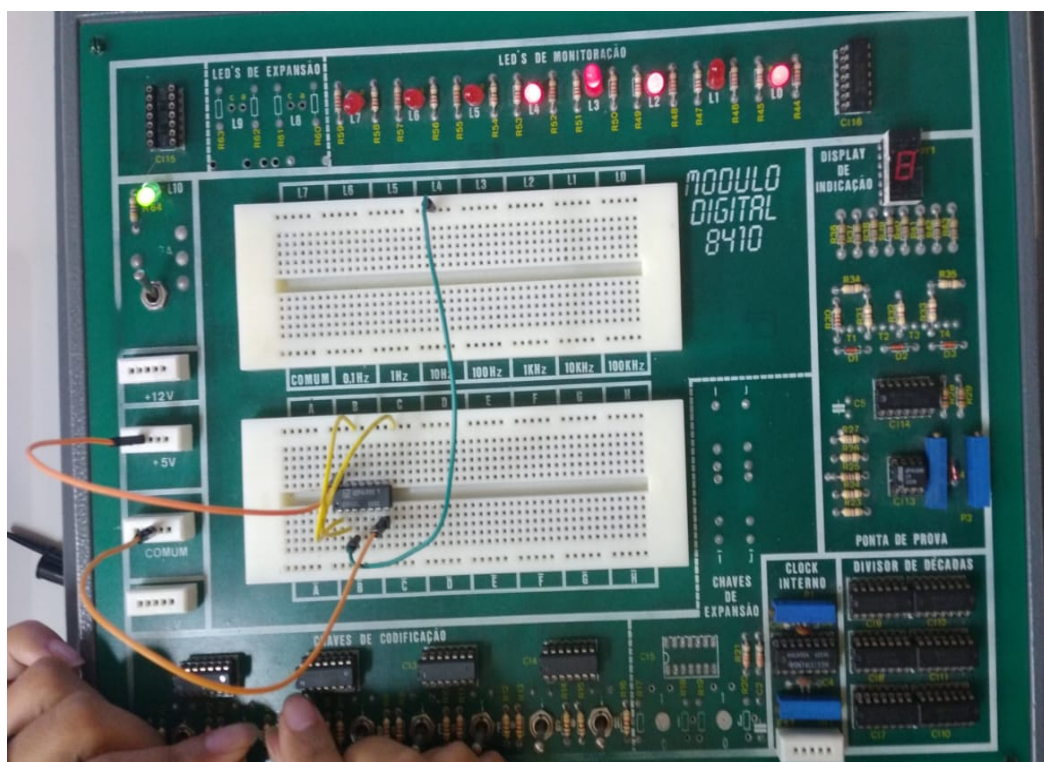

CASO 10

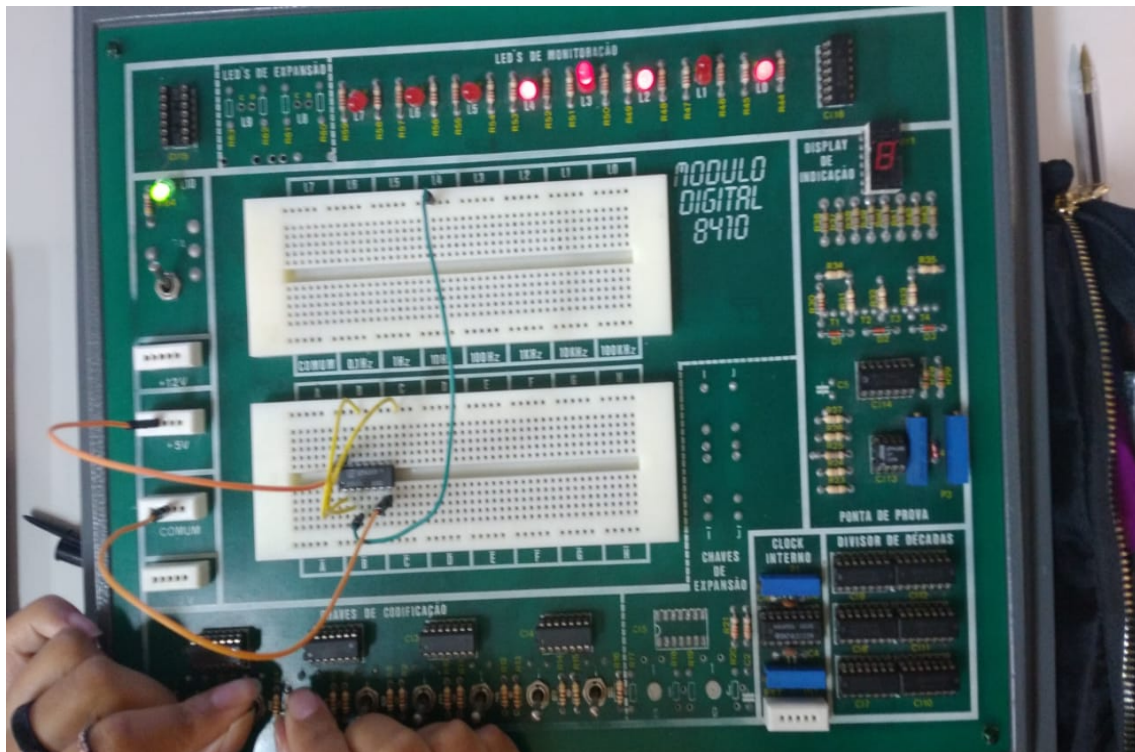


CASO 11

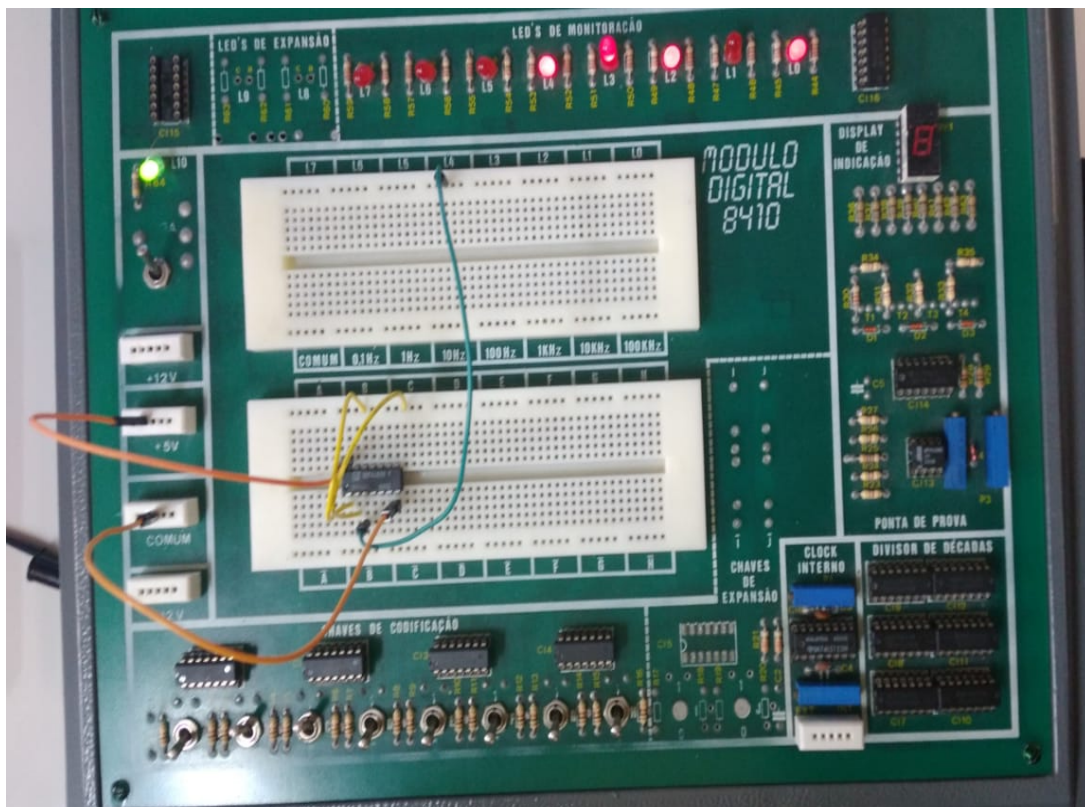


NOR


CASO 00

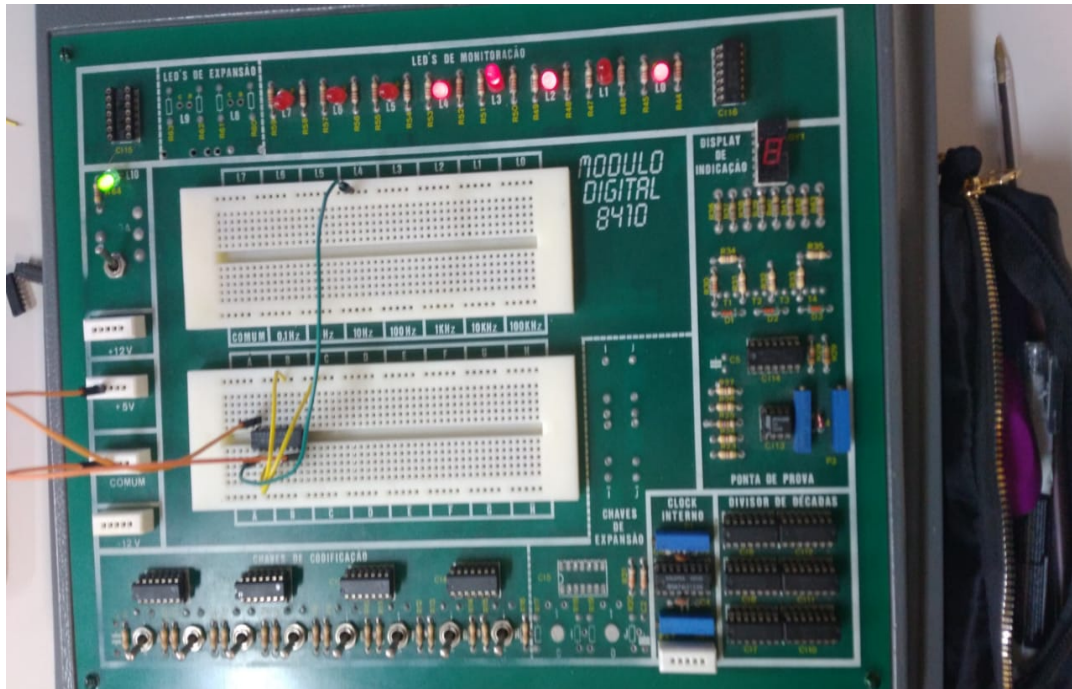


CASO 01

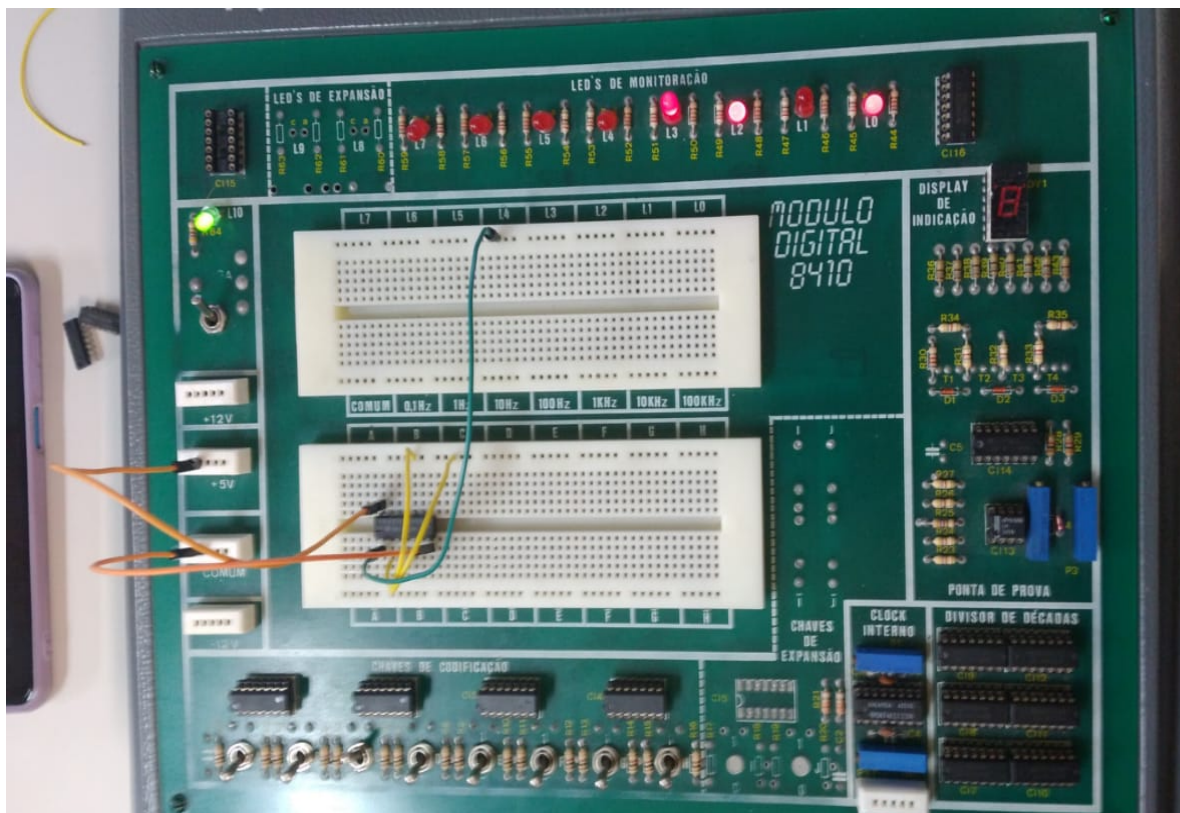

CASO 10

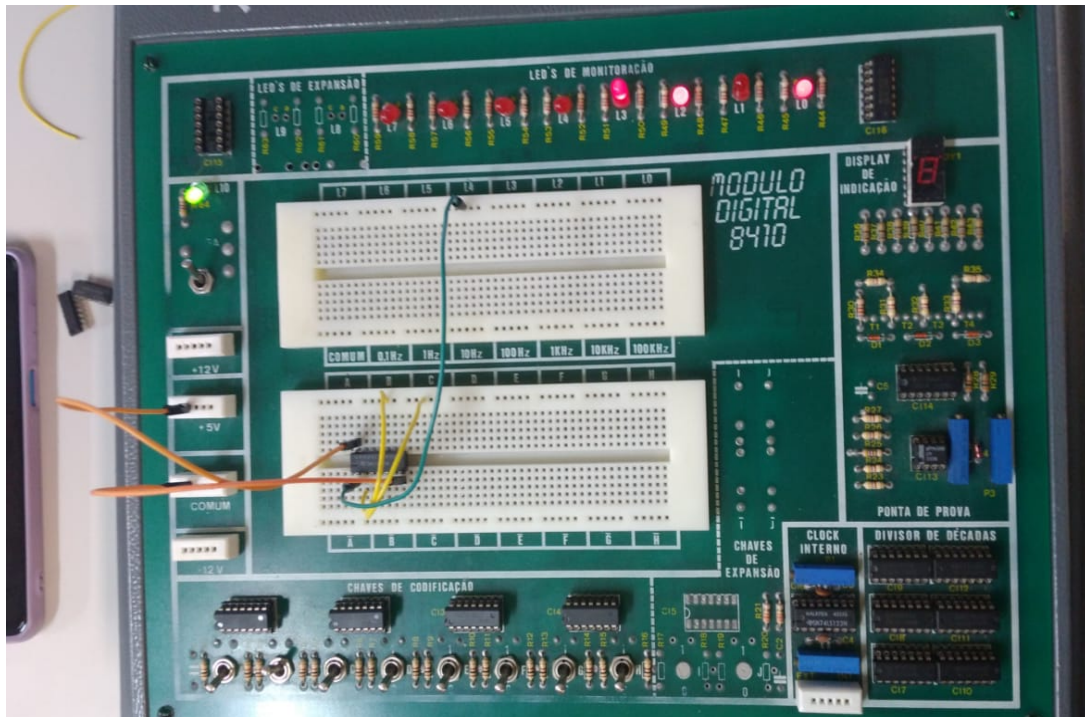


CASO 11

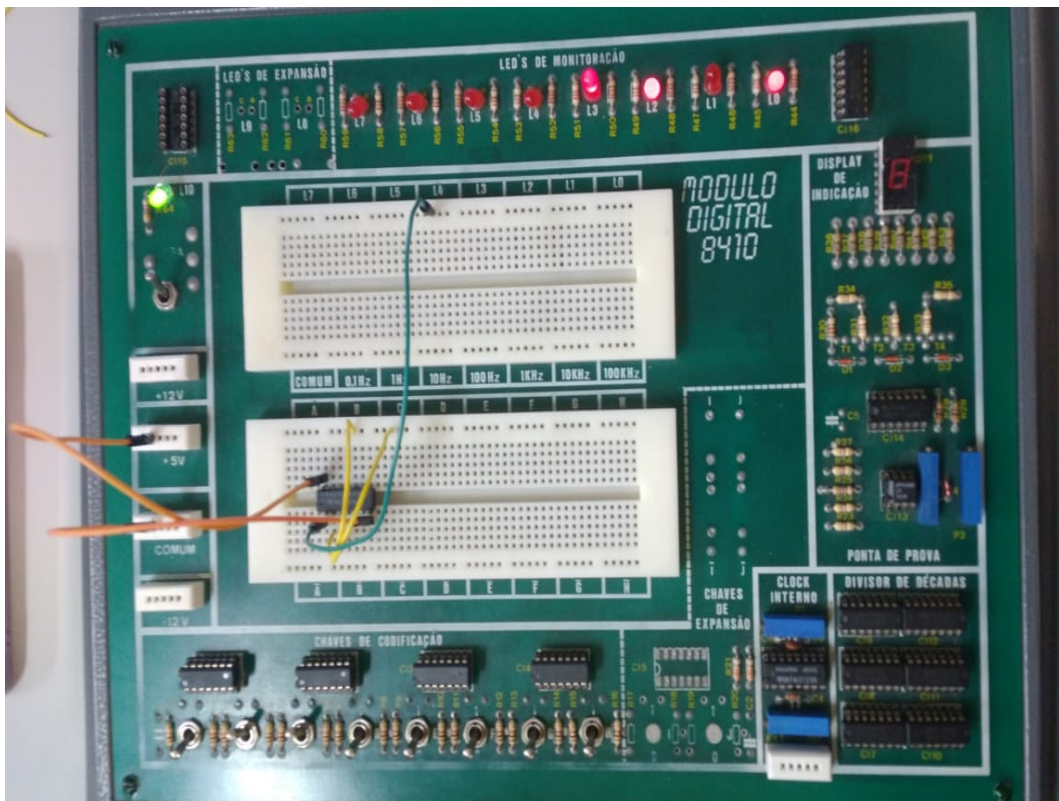


NOT

CASO 0

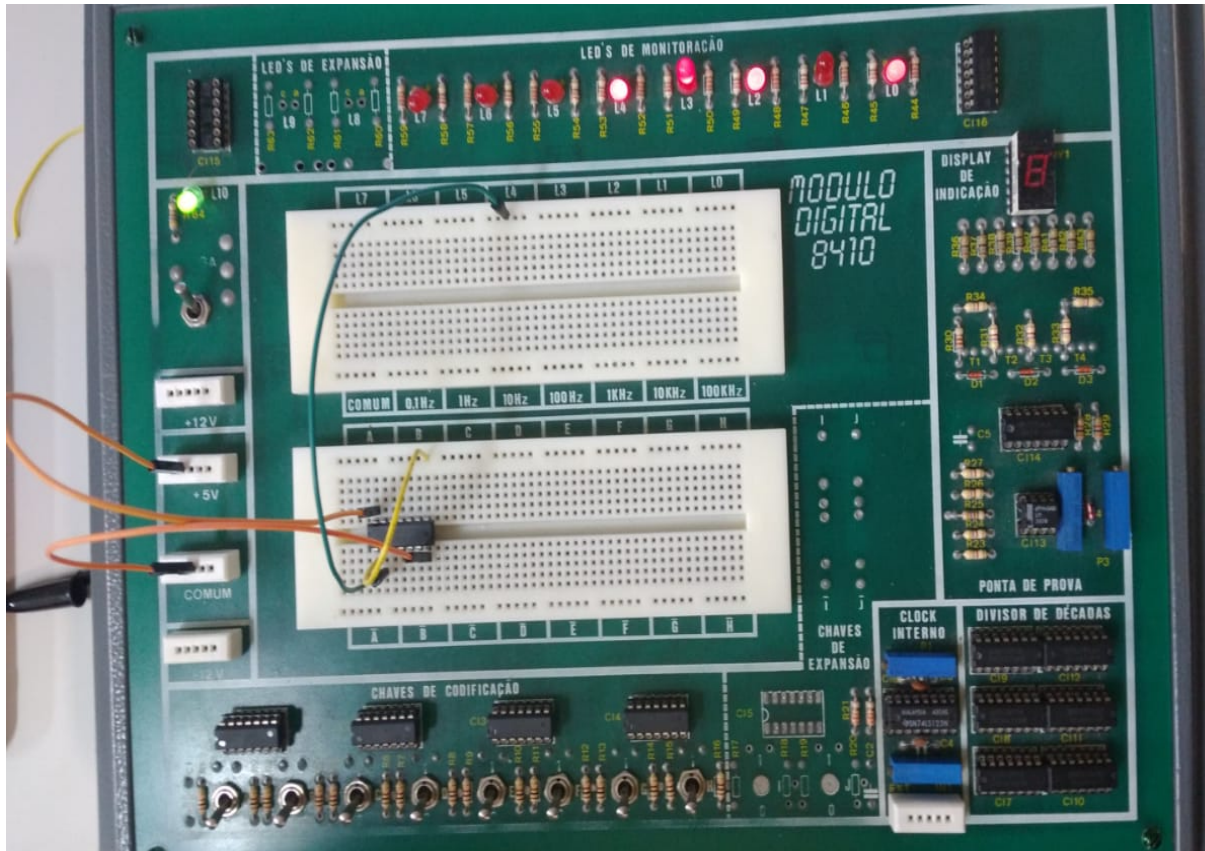

CASO 1

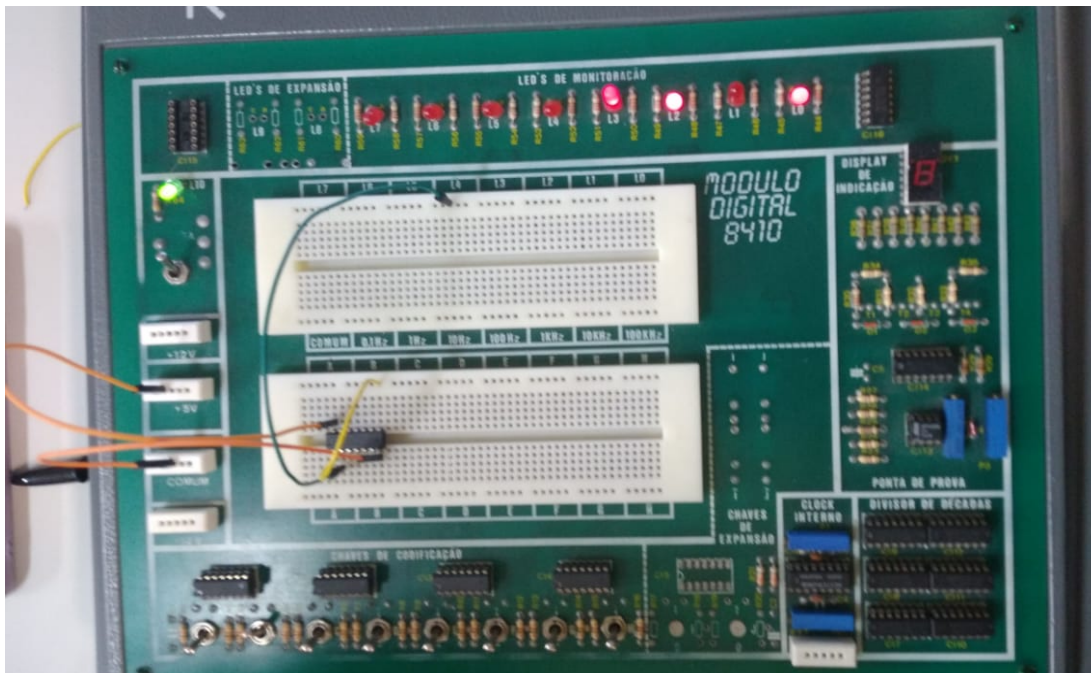


TABELAS

Comparação: Tabela obtida pelo protoboard e a tabela verdade correta das portas lógicas.

AND


	Entradas		Saída
	A	B	L
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

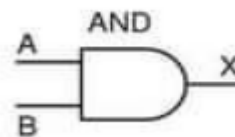

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NAND


	Entradas		Saída
	A	B	L
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

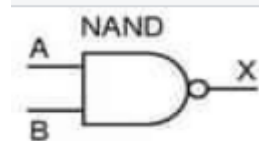

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OR


	Entradas		Saída
	A	B	L
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1

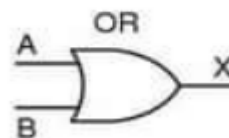

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOR


	Entradas		Saída
	A	B	L
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

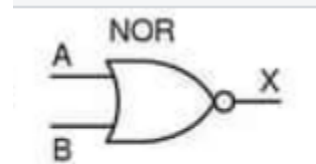

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOT

	Entradas		Saída
		A	L
0		0	1
1		1	0

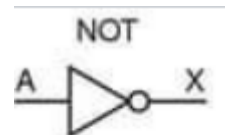

A	X
0	1
1	0

CONCLUSÃO:

Ao realizar esse relatório aprendemos a montar circuitos digitais utilizando transistores, a importância de analisar a tabela verdade. Além disso, usando o datapool conectamos os fios em duas entradas e uma saída em seus respectivos lugares, a fim de mostrar se o led acenderá ou ficará apagado.